 




浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



Computer Organization & Design

Computer Organization & Design 实验与课程设计

综合性课程设计

简易SOC或微控制器应用设计

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

zjsqs@zju.edu.cn



CPU简单应用：简单SOC/微控制器

- ◎ 实验3～实验12的顶层测试环境已经是最简SOC
 - ◎ Project硬件工作只要实现存储空间译码即可
 - ◎ 重点工作是在自己实现的SOC上运行有意义的应用



基本要求

■ 设计简单总线接口

- 设计基本GPIO总线接口
 - 支持低速设备
- 接口功能支持
 - 主存储器
 - 输出：七段显示器、GPIO/LED
 - 输入：GPIO/SW、独立按键
 - 简单计数器

□ 任选一款实验设计的CPU

- 构建SOC应用系统
 - 其余模块可以用核或自行设计
- 设计有意义的应用程序
 - 四个简单外设支持的小游戏
 - 参考：手指跳舞毯



高级要求

■ 任选或组合均可以

- 要在自己应用中体现：根据应用要求决定

1. 扩展阵列键盘输入总线接口

- 增加阵列键盘输入支持
- 阵列式键盘预处理模块可以用核或自行设计

2. 扩展VGA文本总线接口

- 支持VGA 640*480，标准模式
- 设计VGA显示接口驱动

3. 扩展PS2键盘总线接口

- 支持PS2键盘
- 设计PS2接口驱动

■ 设计较高级的应用程序

- VGA-PS2交互应用
 - 参考：吃豆子、俄罗斯方块

提交内容：最后的机会-权重更高



□ 提交内容

- 课程设计报告，参考FTP课程设计格式模板：
- 提交工程要求
 - 所有设计代码：.v和.sch文档和测试代码.asm
 - 可执行流文件：.bit文档
 - 最终工程文档：调试通过并清理干净工程压缩文档
 - 含工程文档说明
- 附3~5分钟视频（清楚、层次分明）：
 - 1.自我介绍（10秒钟）；
 - 2.简要阐述设计方案(配PPT解说)和实现过程(调试主要步骤，1分钟)
 - 3.测试操作演示

□ 提交文档压缩：

- 学号_姓名_CPU_APP.rar

□ 提交时间


- 2017年06月24日

单总线控制重点

■ 总线主控器

- VGA优先
- CPU等待

最简单结构
退化为地址译码

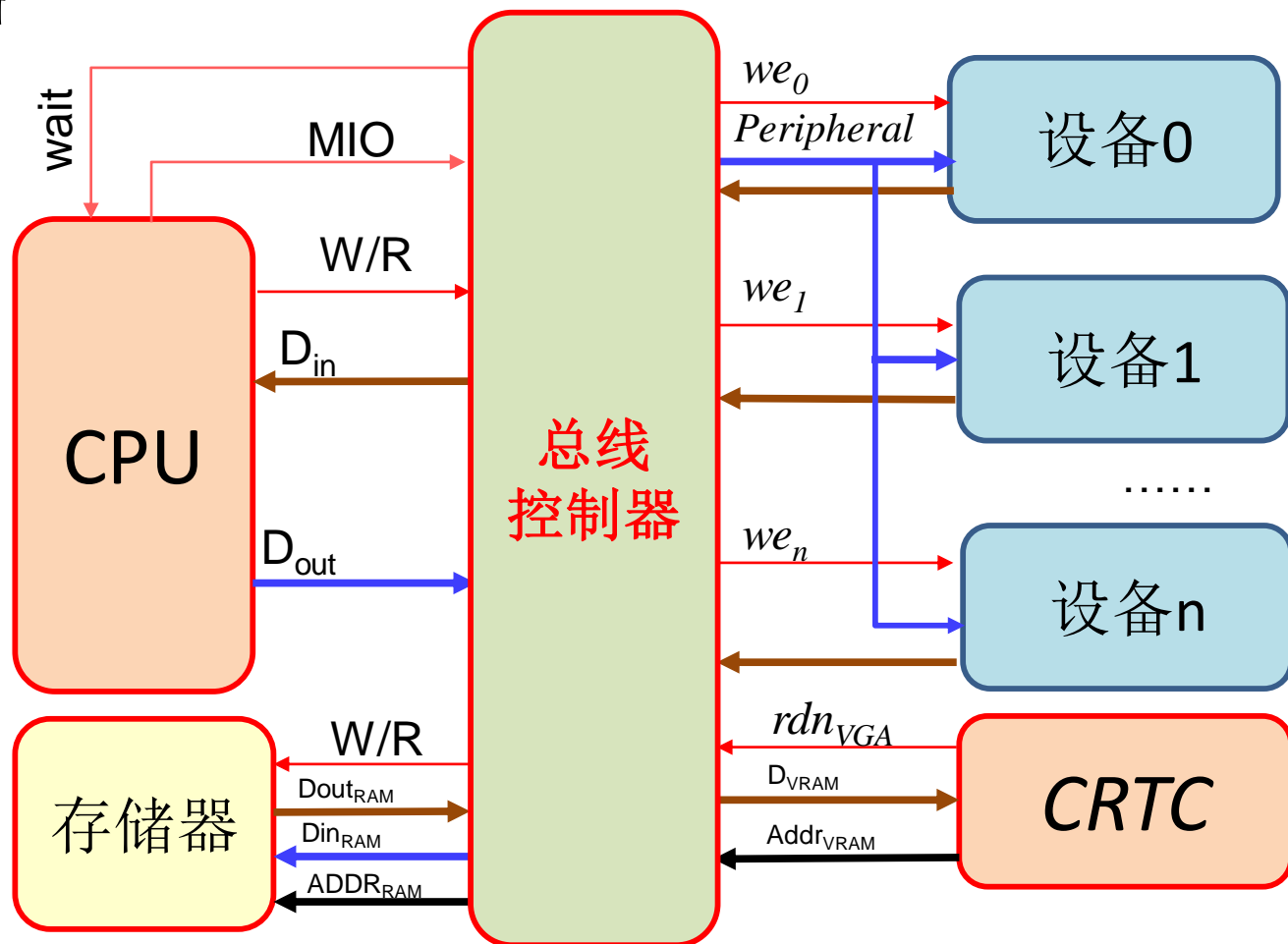



总线接口地址分配

■ 基本地址分配

- 存储器空间: 00000000-.....
- GPIO/LED显示地址(写): F0000000/FFFFFFF00
- GPIO/Switch、BTN地址(读): F0000000/FFFFFFF00
- 7段显示器地址(写): E0000000/FFFFFFE00
- 硬件计数器地址*: F0000004/FFFFFFF04

■ 扩展地址分配

- 阵列式键盘地址: F0000008/FFFFFFF08
- PS2键盘: FFFFFFFD00
- VRAM地址: 000C0000H~
 - VGA: 640*480, 标准字符: 8*8



存储与外设地址接口译码结构

■ 简单译码电路(接口课程知识点)

- 用HDL直接描述非常简单

■ 译码电路描述结构

```
always @* begin
```

```
    data_ram_we = 0;           //缺省信号赋值
```

```
    .....
```

```
    case(addr_bus[31:28])      //译码地址仅高4位，重复地址很多，但简单
```

```
        4'h0: begin           // 内存 (00000000 - bfffffff, actually lower 4KB RAM)
```

```
            .....
```

```
                end
```

```
        4'he: begin           // 设备1(e0000000 - efffffff,)
```

```
            .....
```

```
                end
```

```
        4'hf: begin           // 设备2(f0000000 - ffffffff,)
```

```
            .....
```

```
                end
```

```
            .....
```

```
    endcase
```

```
end
```




U4-总线接口模块: MIO_BUS

□ MIO_BUS


- CPU与外部数据交换接口模块
- 本课程实验将数据交换电路合并成一个模块
 - 就是一个地址译码电路
 - 非常简单, 但非标准, 扩展不方便
 - 后继课程采用标准总线
 - Wishbone总线

□ 基本功能

- 数据存储、7-Seg、SW、BTN和LED等接口
 - 控制CPU与外部数据交换

□ 实验3开始使用的IP 软核- U4

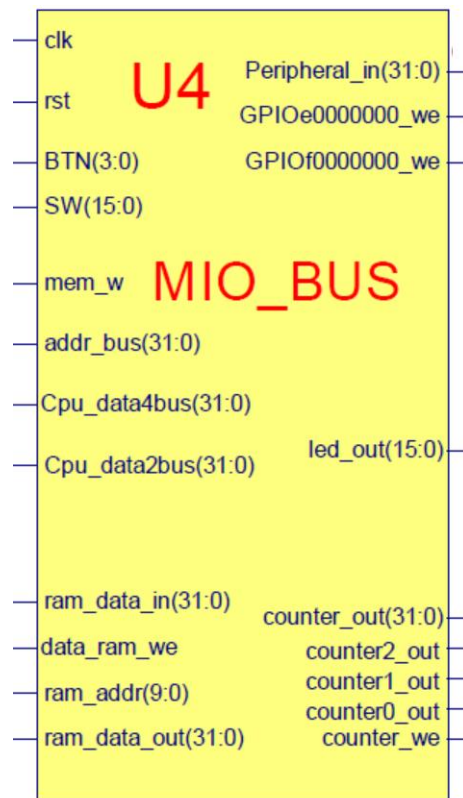- 本课程设计要求自己设计替换MIO_BUS_IO.v
- 模块符号文档: MIO_BUS.sym



IO总线接口模块端口信号-MIO_BUS.v



```
module MIO_BUS( input wire clk, input wire rst,
                input wire [3:0] BTN, input wire [15:0]SW,
                input wire mem_w,
                input wire [31:0] Cpu_data2bus,           //data from CPU
                input wire [31:0] addr_bus,               //addr from CPU
                input wire [31:0] ram_data_out,
                input wire [15:0] led_out,
                input wire [31:0] counter_out,
                input wire counter0_out,
                input wire counter1_out,
                input wire counter2_out,

                output wire [31:0] Cpu_data4bus,           //write to CPU
                output wire [31:0] ram_data_in,            //from CPU write to Memory
                output wire [9: 0] ram_addr,               //Memory Address signals
                output wire data_ram_we,
                output wire GPIOf0000000_w,               // GPIOfffff00_we
                output wire GPIOe0000000_we,              // GPIOfffffe00_we
                output wire counter_we,                   //计数器
                output wire [31:0] Peripheral_in          //送外部设备总线
            );

endmodule
```



MIO_BUS描述参考

module MIO_BUS(端口信号描述);

reg data_ram_rd, GPIOf0000000_rd, GPIOe0000000_rd, counter_rd;

wire counter_over; //变量定义

.....

//RAM & IO decode signals:

always @* **begin**

data_ram_we = 0;

//主存写信号

data_ram_rd = 0;

//主存读信号

counter_we = 0;

//计数器写信号

counter_rd = 0;

//计数器读信号

GPIOf0000000_we = 0;

//设备1: PIO写信号

GPIOe0000000_we = 0;

//计数器: Counter_x写信号

GPIOf0000000_rd = 0;

//设备3、4: SW等读信号

GPIOe0000000_rd = 0;

//设备2: 七段显示器写信号

ram_addr = 10'h0;

//内存物理地址: RAM_B地址

ram_data_in = 32'h0;

//内存读数据: RAM_B输出数据

Peripheral_in=32'h0;

//外设总线: CPU输出, 外设写入数据

case(addr_bus[31:28])

//开始译码

4'h0: **begin**

// data_ram (00000000 - 00000ffc, actually lower 4KB RAM)

data_ram_we = mem_w;

ram_addr = addr_bus[11:2];

ram_data_in = Cpu_data2bus;

data_ram_rd = ~mem_w;

Cpu读译码省略, Why?

.....



MIO_BUS描述参考-2

```
4'he: begin                                // 七段显示器 (e0000000 - effffff, SSeg7_Dev)
GPIOe0000000_we = mem_w;
Peripheral_in = Cpu_data2bus;
GPIOe0000000_rd = ~mem_w;
end
4'hf: begin                                // PIO (f0000000 - fffffff0, 8 LEDs
                                         & counter, f0000004-fffffff4)
if(addr_bus[2]) begin                      //f0000004
    counter_we = mem_w;
    Peripheral_in = Cpu_data2bus;          //write Counter Value
    counter_rd = ~mem_w;
end
else begin                                //f0000000
    GPIOf0000000_we = mem_w;
    Peripheral_in = Cpu_data2bus;          //write Counter set & Initialization and light LED
    GPIOf0000000_rd = ~mem_w;
end
end
.....
endcase
end
```

为什么要if设计，请改进

输入设备3、4描述

endmodule



设备三、四

◎ 基本要求的输入设备


Ⓔ 非常简单，直接在接口模块内描述

◎ 存储器读及输入设备描述

```
always @* begin                                //Data to CPU
    Cpu_data4bus = 32'h0;
    casex({data_ram_rd, GPIOe0000000_rd,counter_rd, GPIOf0000000_rd})
        4'b1xxx: Cpu_data4bus = ram_data_out;           //read from RAM
        4'bx1xx: Cpu_data4bus = counter_out;           //read from Counter
        4'bxx1x: Cpu_data4bus = counter_out;           //read from Counter
        4'bxxx1: Cpu_data4bus = {counter0_out,counter1_out,counter2_out,
                                   led_out[12:0], SW}; //read from SW & BTN
    endcase
end
```

SP3的二个输入设备太简单了，合用一个地址
Sword平台资源丰富，可以将阵列式键盘加入需要分开
接口等后继课程将深入讨论

对应接口逻辑图：比代码复杂多，但直观

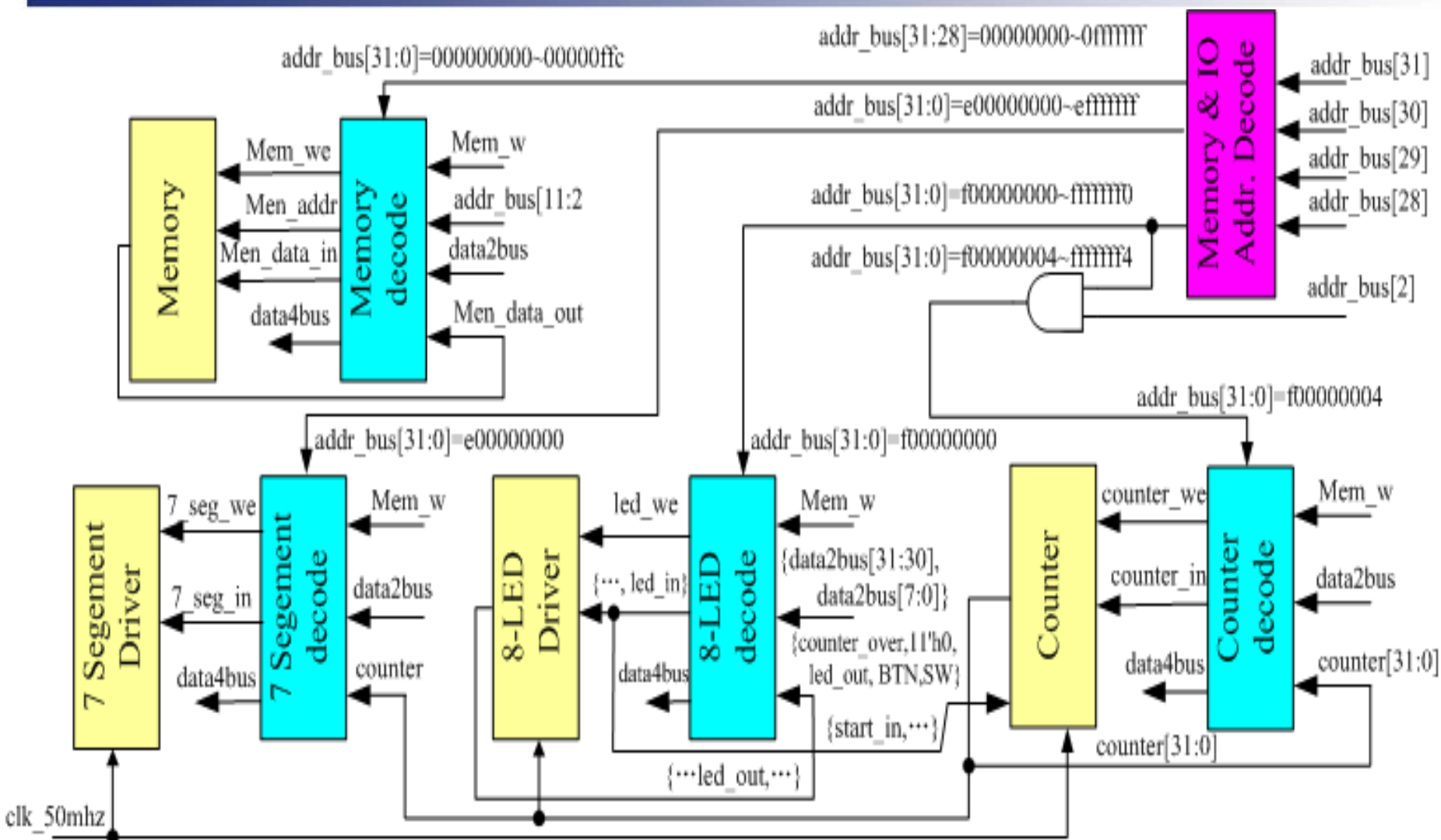

计数器设备

◎ 计数器是非常有用的


- ⌚ 没有计数器程序轮循非常不方便
- ⌚ 没有计数器操作系统进程切换实现困难

◎ Intel PC计算机系统的计数器

- ⌚ 采用8253，目前的PC还与它兼容
 - ⌚ 设计的非常复杂(接口课程将讨论)

◎ 本系统采用简单的计数器

 - ⌚ Counter部分兼容8253，还是复杂
- ⌚ 基本计数器功能：简化Counter_x
 - ⌚ 32位计数：参考clk_div.v
 - ◆ 即时计数值读取：counter_out，可以定时用
 - ⌚ 初始化值Counter_val：CPU输出
 - ◆ 相当于并行置入：counter_we=1信号控制写入计数器
 - ⌚ 计数结束信号，简化为一个：Counter0_OUT
 - ⌚ 计数时钟，简化为一个：clk0





计数器参考描述

```
Module Counter(input clk,           //同步时钟
               input rst,           //复位
               input clk0,          //计数时钟
               input counter_we,    //初始化写信号
               input [31:0] counter_val, //初始化输入
               output counter0_OUT, //计数结束信号
               output [31:0] counter_out); //计数器值输出

reg [32:0] counter0, counter1, counter2; //简化设计，省略某些信号
reg [31:0] counter0_Lock, counter1_Lock, counter2_Lock;
reg [23:0] counter_Ctrl;
reg sq0, sq1, sq2, M0, M1, M2, clr0, clr1, clr2;
//Counter read or write & set counter_ch=SC1 SC0; counter_Ctrl=XX M2 M1 M0 X
```

简化设计需要修改核的逻辑符号



计数器参考描述-1

```
always @ (posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst ) counter0_Lock;
    else if (counter_we) begin                //初始化写初值: f0000000
        counter0_Lock <= counter_val;
        M0 <= 1;                             //设置初始化时常数标志
    end
    else begin counter0_Lock <= counter0_Lock;
        if(clr0) M0 <= 0;                     //清初始化时常数标志
    end
end
end
```

```
always @ (posedge clk0 or posedge rst) begin // Counter channel 0 工作
    if (rst ) counter0 <= 0;
    else begin if (M0) begin counter0 <= { 1'b0,counter0_Lock}; clr0<=1; end
        else if(counter0[32] == 0)begin
            counter0 <= counter0 - 1'b1; clr0<=0; end //已经置初值
        end
    assign counter0_OUT = counter0[32];
end
```

endmodule

U7-外部设备模块：GPIO接口及设备一

SPIO



□ GPIO输出设备一


- 地址范围=f0000000 - ffffffff0 (ffffff00-fffffff0)
- 读写控制信号：**GPIOf0000000_we(GPIOffffff00_we)**
- {GPIOf0[13:0],**LED**,counter_set}

□ 基本功能


- LEDs设备和计数器控制器读写
- 可回读，检测状态
- 逻辑实验LED模块改造

□ 本实验用实验一模块：**U7**

- 调用模块GPIO.v
- 模块符号文档：GPIO.sym

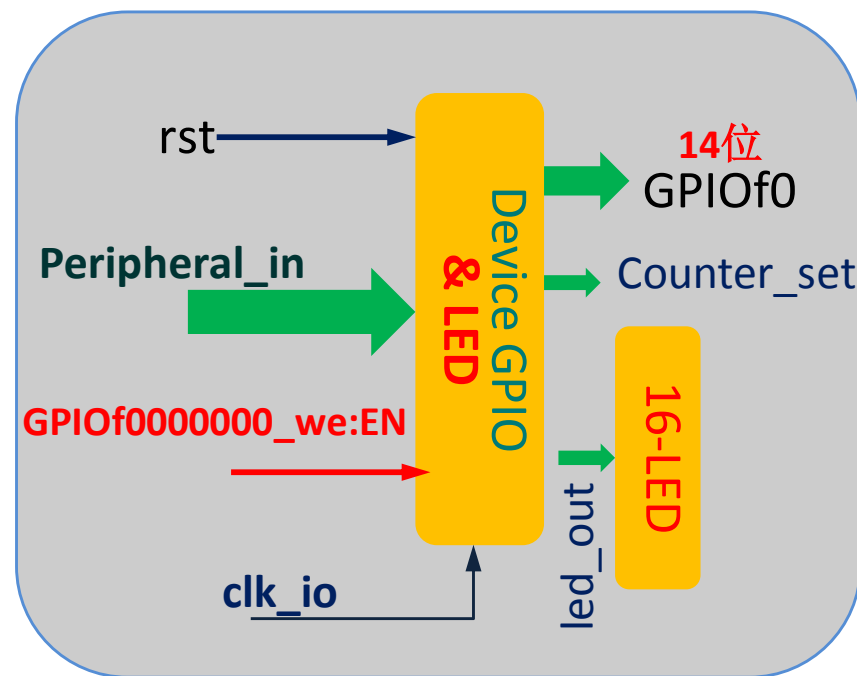

通用接口设备—接口信号：GPIO.v

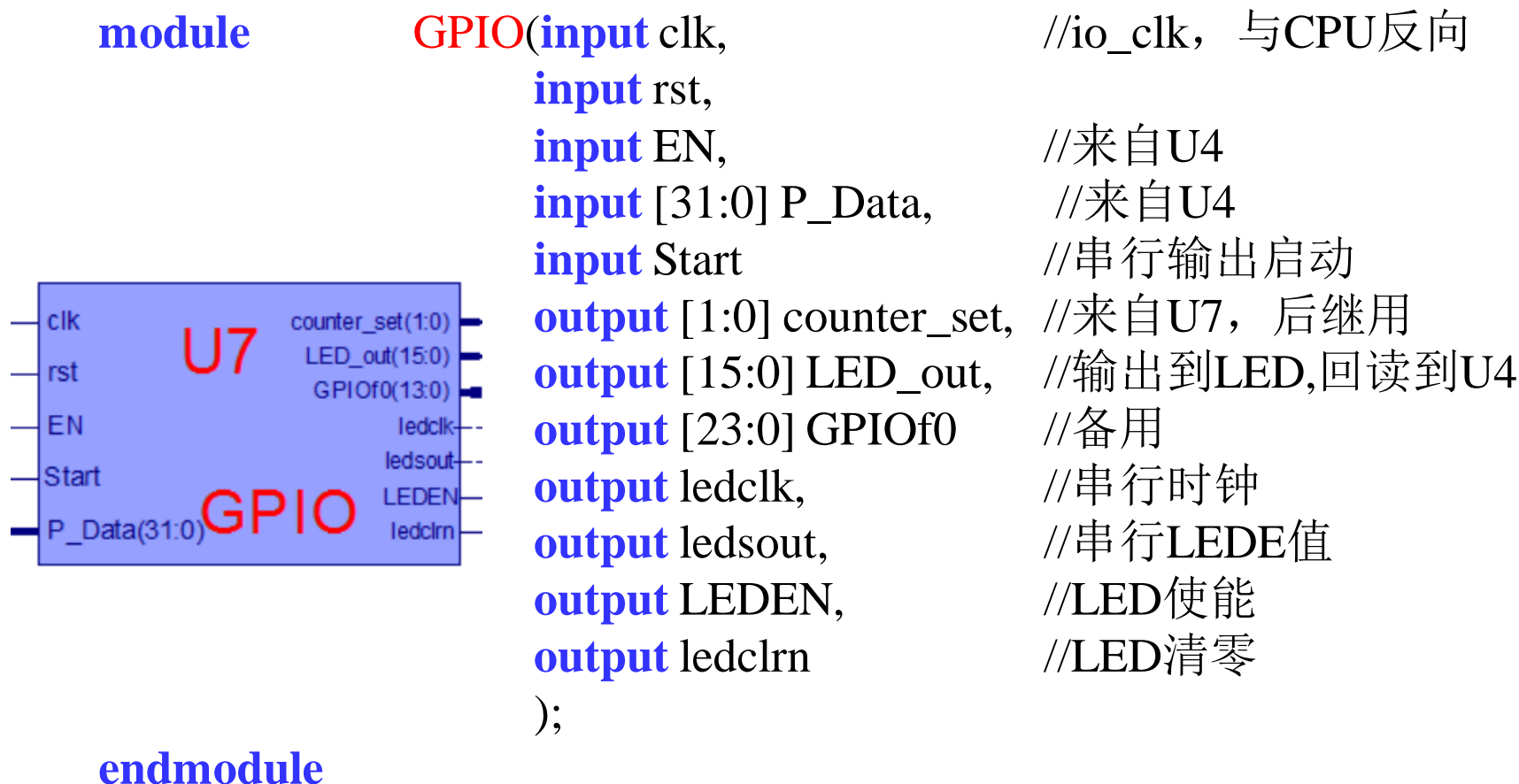



□ 七段码显示输出设备模块

- 需要通过接口模块**Multi_8CH32**与CPU连接
- 地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFFE00-FFFFFFE0F)

□ 基本功能(参考OExp02)


- 4位7段码显示设备
- 模拟文本，显示8位16进制数：SW[1:0]=x1
 - SW[1:0]=01，显示低4位；
 - SW[1:0]=11，显示高4位
- 模拟图形显示，4位7段用于32个点阵显示，SW[1:0]=x0
- 逻辑实验7段显示模块改造

□ 本实验用Exp02设计的模块- **U5**

- 调用模块SSeg7_Dev.v
- 模块符号文档：SSeg7_Dev.sym

通用设备二接口信号：

Display.v

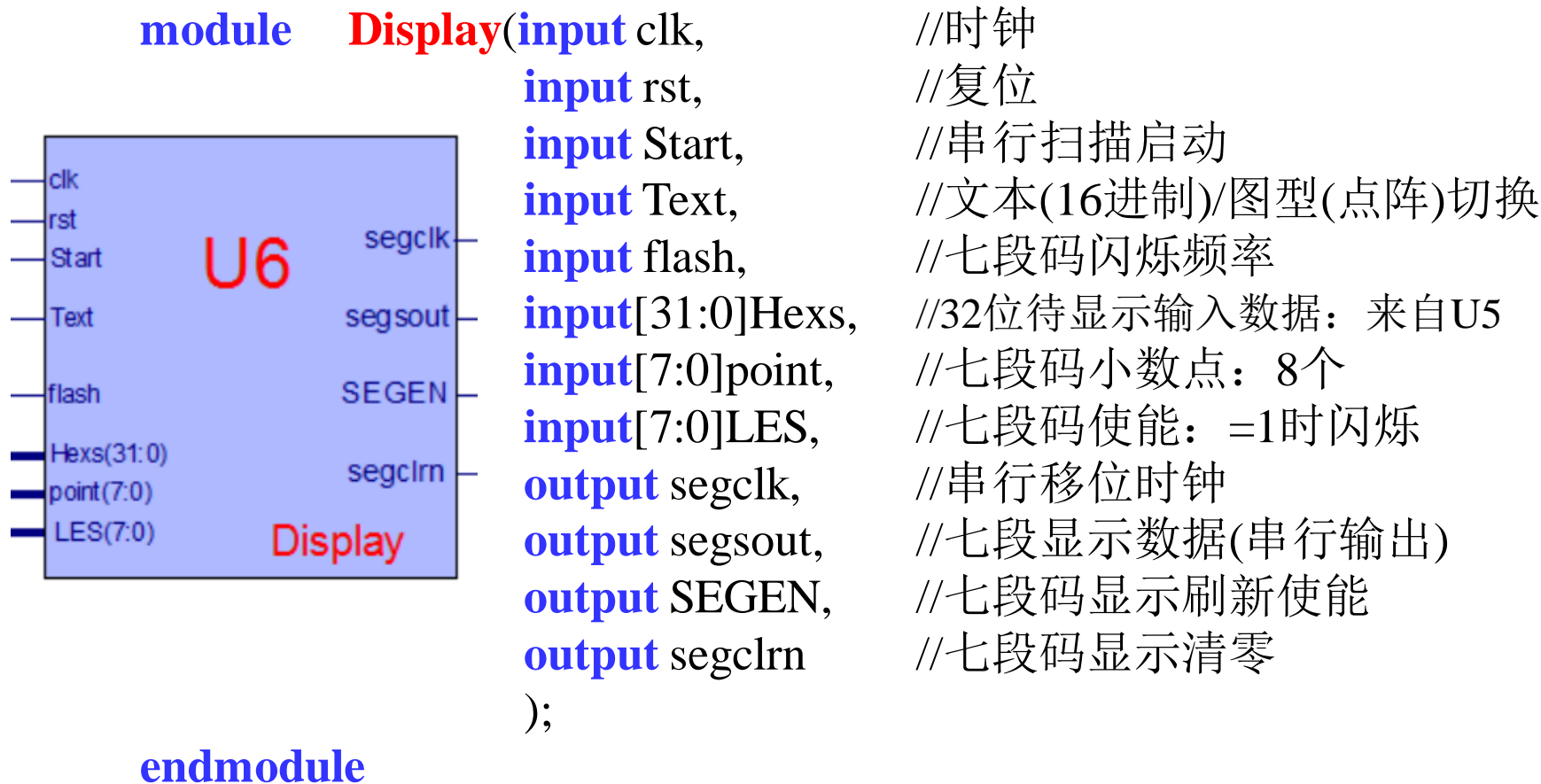

U5-通用设备二接口模块 : Multi_8CH32



□ GPIO输出设备二接口模块


- 地址范围=E0000000 - EFFFFFFF (FFFFFFE00-FFFFFFE00)
- 读写控制信号: **GPIOe0000000_we(GPIOfffffe00_we)**

□ 基本功能(参考Exp02)

- 7段码输出设备接口模块
- 逻辑实验显示通道选择模块改造
- 通道0作为显示设备接口
 - **GPIOe0000000_we=1**
 - **CLK上升沿**
- 通道1-7作为调试测试信号显示

□ 用EXp02设计的模块- **U6**

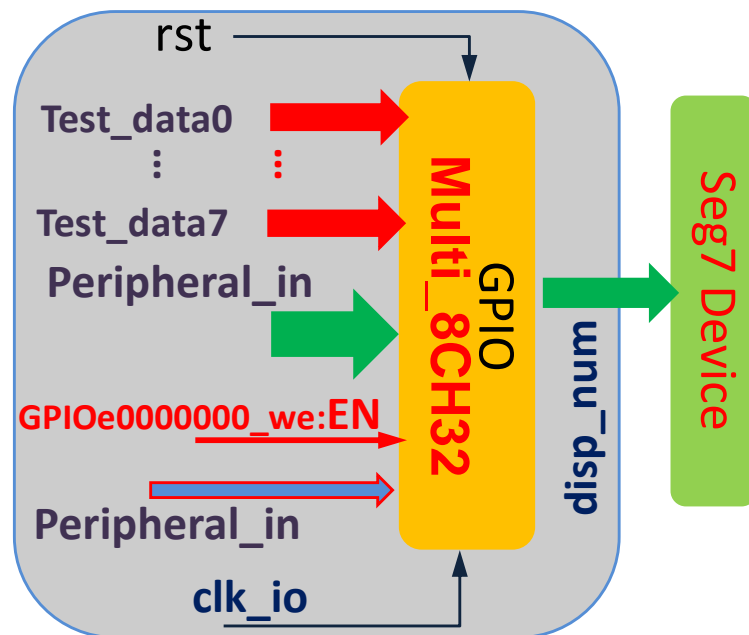- 调用模块Multi_8CH32.v
- 核模块符号文档: Multi_8CH32.sym



通用设备二接口模块端口信号

-Multi_8CH32.v



module

Multi_8CH32 (input clk,

//io_clk, 同步CPU

input rst,

input EN,

//=1, 通道0显示

input[63:0]point_in, //针对8个显示通道各8个小数点

input[63:0]blink_in, //针对8个通道各8位闪烁控制

input [2:0] Test, //通道选择SW[7:5]

input [31:0] Data0, //通道0

input [31:0] data0, //通道1

input [31:0] data1, //通道2

input [31:0] data2, //通道3

input [31:0] data3, //通道4

input [31:0] data4, //通道5

input [31:0] data5, //通道6

input [31:0] data6, //通道7


output reg[3:0] point_out, //小数点输出

output reg[3:0] blink_out, //闪烁控制输出

output [31:0] disp_num //接入7段显示器

);

endmodule

 

Multi_8CH32调用信号关系



```
Multi_8CH32  U5( .clk(clk_io), .rst(rst),  
                .EN(GPIOe0000000_we),           //来自U4  
                .point_in(point_in),             //外部输入  
                .blink_in(blink_in),             //外部输入  
                .Test(SW_OK[7:5]),               //来自U9  
                .Data0(Peripheral_in),            //来自U4  
                .data1({2'b00,PC_out[31:2]}),     //来自U1  
                .data2(counter_out),              //来自U10  
                .data3(Inst),                     //Inst, 来自CPU  
                .data4(addr_bus),                 //来自CPU  
                .data5(Cpu_data2bus),             //来自CPU  
                .data6(Cpu_data4bus),             //来自CPU  
                .data7(PC_out),                  //来自CPU;  
  
                .point_out(point_out),            //输出到U6  
                .blink_out(blink_out),            //输出到U6  
                .disp_num(disp_num)              //输出到U6  
                );
```


外部设备模块：通用接口设备三、四



GPIO_SW_BTN


□ 太简单直接设计在MIO_BUS模块中

□ 输入16位Switch和5位Button

- $\text{addre} = \text{f0000000} - \text{ffffffff0}$ 。 $\text{A}[2] = 0$

- 直接在译码电路中输入CPU:

 $\text{Cpu_data4bus} = \{ \text{counter0_out}, \text{counter1_out}, \text{counter2_out}, \text{led_out}[12:0], \text{SW} \} ;$





地址分配约定(协议)：与后继设计兼容

◎ 总线模块优化设计

◎ 存储与IO地址空间分配与约定

☞ 内存空间

◎ **RAM空间4080M: 0x0000_0000~0xFEFF_FFFF**

◎ ROM空间15.9M: 0xFF00_0000~0xFFFE_FFFF

☞ IO空间: FFFF_0000共64K空间,分XXYY

◎ 设备号: XX=256个

◎ 设备内端口: YY=256个

☞ 0号设备空间为保留

◎ 对应的地址空间为0xFFFF_0000~0xFFFF_00FF



板级IO设备协议

◎ 设备号0x02


⌘ 地址: 0xFFFF_0200~0xFFFF_02FF

◎ FPGA平台的基本输入输出接口


⌘ Button+Switch+LED+7-Segment

◎ 端口分配


⌘ 开关Switch(读): 0xFFFF_0200~0xFFFF_0203

 

⌘ 按键/钮(读): 0xFFFF_0204~0xFFFF_0207

 


⌘ LED指示灯(写): 0xFFFF_0210~0xFFFF_0213

 


⌘ 七段码显示(写):

0xFFFF_0218~0xFFFF_021B

 

0xFFFF_021C~0xFFFF_021F

 



计算机标准设备-VGA

◎ VGA设备

⌘ 设备号: 0x01

⌘ 地址: 0xFFFF_0100~0xFFFF_01FF

◎ 端口分配

⌘ 模式控制(写): 0xFFFF_0100~0xFFFF_0103



M: 模式位, 置 0 为文本模式, 置 1 为图形模式

C: 硬件光标使能位, 置 1 时开启硬件光标 Font: 字库模式


R: 分辨率选择, 0 表示关闭 VGA 输出: 见下页

⌘ 显存起始地址(写): 0xFFFF_0104~0xFFFF_0107

○ VRAM起始地址, 文本模式和图形共用, 缺省: 000C_0000



⌘ 硬件光标地址(写): 0xFFFF_0108~0xFFFF_010B

 




VGA显示模式约定

◎ VGA模式

模式	分辨率@刷新率	长宽比	标准类型
1	640 * 480 @ 60Hz	4:3	工业标准(启动)
2	640 * 480 @ 72Hz	4:3	VESA标准
3	640 * 480 @ 75Hz	4:3	VESA标准
4	800 * 600 @60Hz	4:3	VESA指导建议
5	800 * 600 @ 72Hz	4:3	VESA标准
6	800 * 600 @ 75Hz	4:3	VESA标准
7	1024 * 768 @ 60Hz	4:3	VESA指导建议

◎ 字库模式

 Font: 000=英文8*8(标准/启动) 001=英文8*16
010=中文16*16 011=



设备号: 0x03

Ⓔ 地址: 0xFFFF 0300~0xFFFF 03FF

Ⓔ 端口分配

④ 读键盘状态，用于键盘状态查询：0xFFFF 0300~0xFFFF 0303



RX: 数据接收标志，当正在接收数据时置位。

TX: 数据发送标志，当正在发送数据时置位。

V: 数据有效标志, 当已从键盘接收到数据时置位, 当CPU将数据读走时复位

RE: 读取出错，当从键盘读取数据发生异常时置位，当CPU尝试读取键盘数据时复位。

TE: 写入出错，当向键盘写入数据发生异常时置位，当CPU尝试向键盘写

④ 读键盘数据： 0xFFFF 030C~0xFFFF 030F

7

O

前序扫描码

前序扫描码

前序扫描码

当前扫描码



● END