 




浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY



Computer Organization & Design

Computer Organization & Design

实验与课程设计

实验四

CPU子核集成替换

-IP2CPU

-逻辑实验模块优化三

施青松

Asso. Prof. Shi Qingsong

College of Computer Science and Technology, Zhejiang University

zjsqs@zju.edu.cn

Course Outline





实验目的

1. 复习寄存器传输控制技术
2. 掌握CPU的核心组成：数据通路与控制单元
3. 设计数据通路的功能部件
4. 进一步了解计算机系统的基本结构
5. 熟练掌握IP核的使用方法



实验环境


□ 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统
2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(SWORD4.0)
3. Xilinx ISE14.7及以上开发工具

□ 材料

无

计算机软硬件课程贯通教学实验系统

 

贯通教学实验平台主要参数

▼ 核心芯片

Xilinx Kintex™-7系列的XC7K325资源:

162,240个, Slice: 25350, 片内存储: 11.7Mb

▼ 存储体系 支持32位存储层次体系结构

6MB SRAM静态存储器: 支持32Data, 16位TAG

512M BDDR3动态存储: 支持32Data

32MB NOR Flash存储: 支持32位Data

▼ 基本接口 支持微机原理、SOC或微处理器简单应用

4×5+1矩阵按键、16位滑动开关、16位LED、8位七段数码管

▼ 标准接口 支持基本计算机系统实现


12位VGA接口 (RGB656)、USB-HID (键盘)

▼ 通讯接口 支持数据传输、调试和网络

UART接口、10M/100M/1000M以太网、SFP光纤接口

▼ 扩展接口 支持外存、多媒体和个性化设备

MicroSD(TF)、PMOD、HDMI、Arduino

 

Course Outline



1. 用IP核集成CPU并替换实验三的CPU核

- 选用教材提供的IP核集成实现CPU
- 此实验在Exp03的基础上完成

3. 设计数据通路子部件并作时序仿真:

- ALU
- Register Files

4. 熟练掌握IP核的使用方法




Course Outline



Computer Organization


□ Decomposability of computer systems

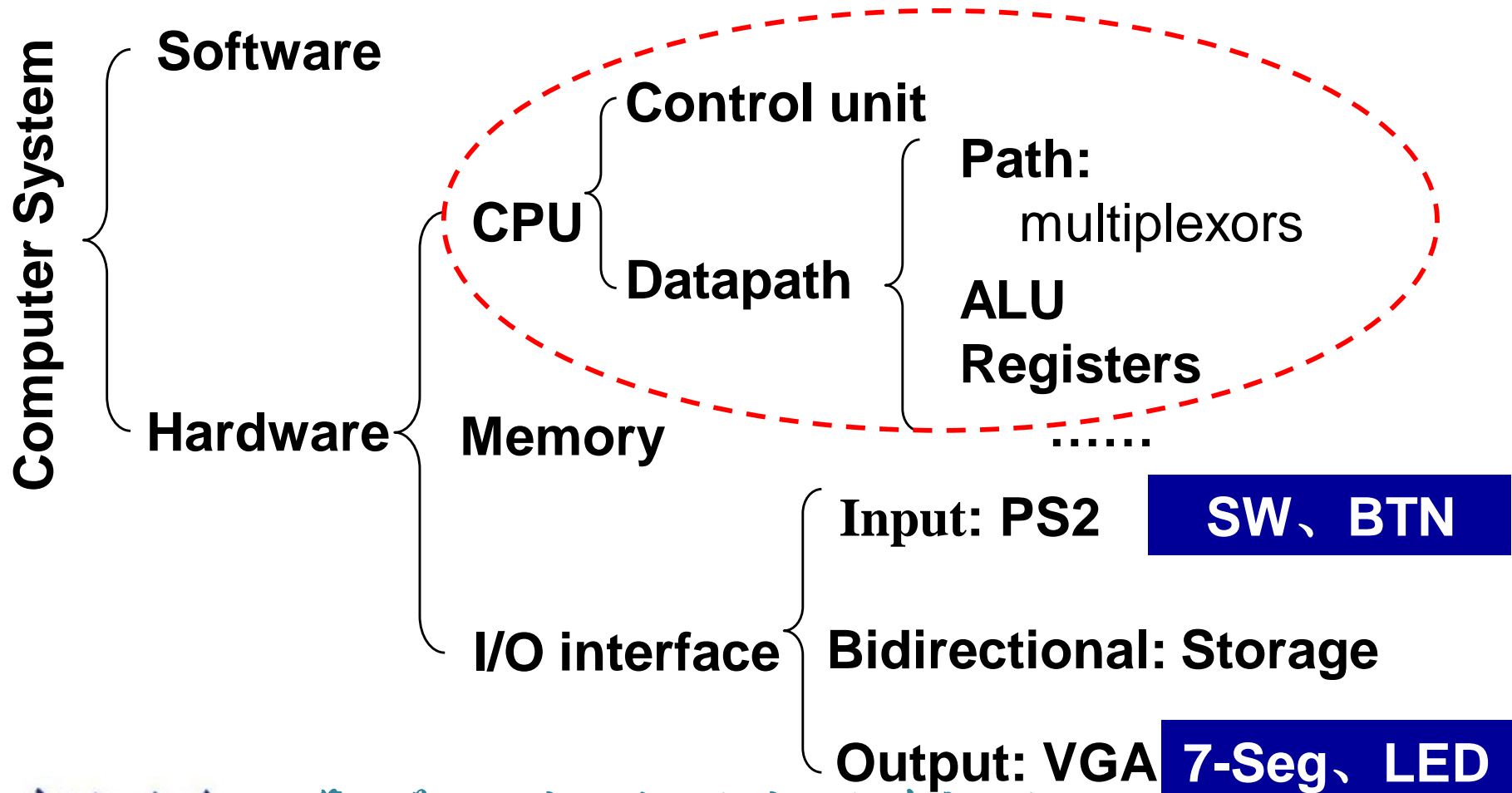

Digital circuits vs CPU organization

□ Digital circuit

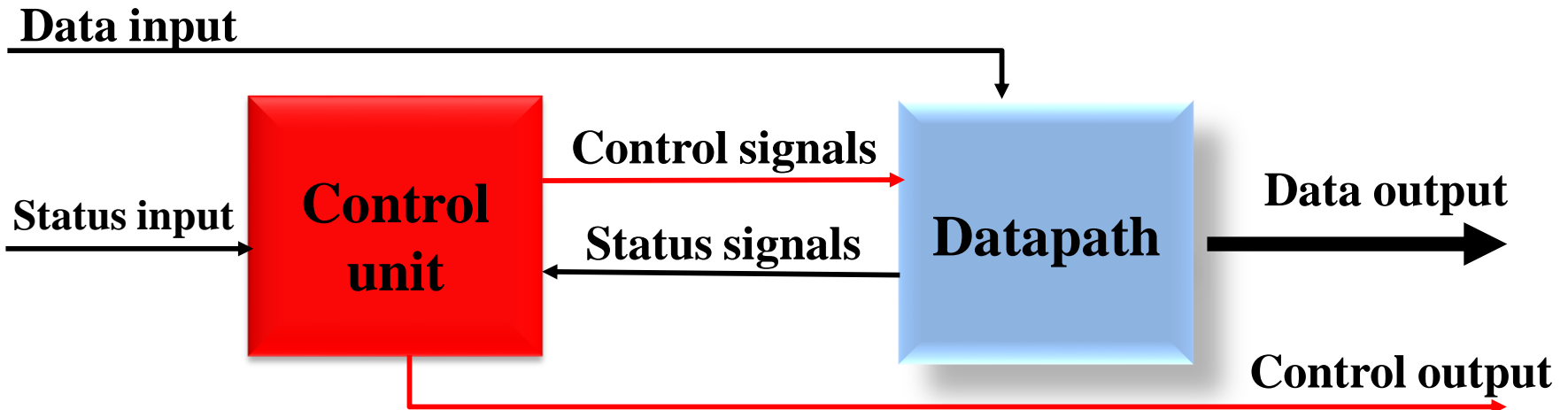- General circuits that controls logical event with logical gates -
-Hardware



□ Computer organization

- Special circuits that processes logical action with instructions
-Software

CPU部件之1-数据通路: **Data_path**



□ Data_path


- CPU主要部件之一
- 寄存器传输控制对象: 通用数据通路

□ 基本功能

- 具有通用计算功能的算术逻辑部件
- 具有通用目的寄存器
- 具有通用计数所需的尽可能的路径

□ 本实验用IP 软核- **Data_path**

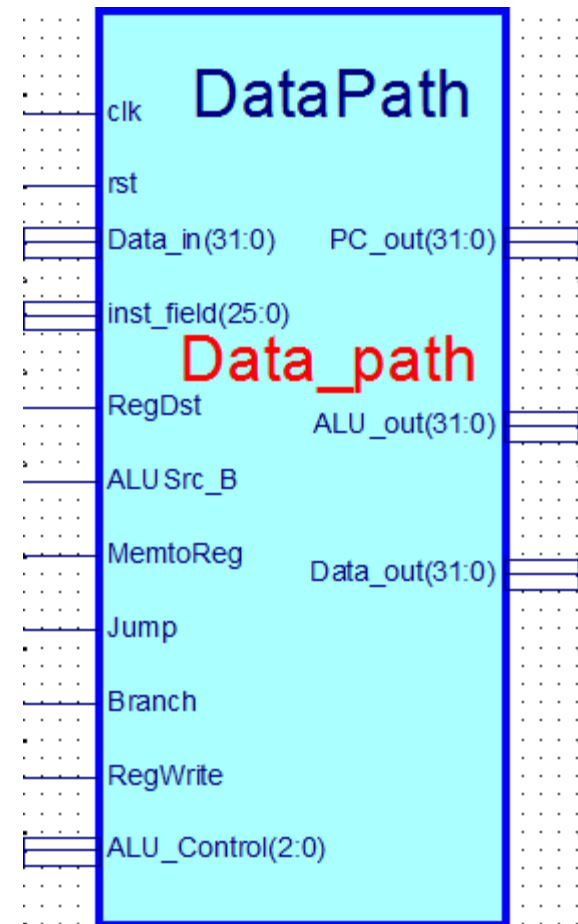- 核调用模块Data_path.ngc
- 核接口信号模块(空文档): Data_path.v
- 核模块符号文档: Data_path.sym





数据通路空模块- **Data_path.v**

```
module      Data_path( input clk,           //寄存器时钟
                        input rst,           //寄存器复位
                        input[25:0]inst_field, //指令数据域
                        input RegDst,
                        input ALUSrc_B,
                        input MemtoReg,
                        input Jump,
                        input Branch,
                        input RegWrite,
                        input[31:0]Data_in,
                        input[2:0]ALU_Control,

                        output[31:0]ALU_out,
                        output[31:0]Data_out,
                        output[31:0]PC_out
                        );

endmodule
```

CPU部件之2-控制器： SCPU_ctrl



□ SCPU_ctrl


- CPU主要部件之一
- 寄存器传输控制技术中的运算和通路控制器：

□ 基本功能

- 指令译码
- 产生操作控制信号：ALU运算控制
- 产生指令所需的路径选择

□ 本实验用IP 软核- SCPU_ctrl

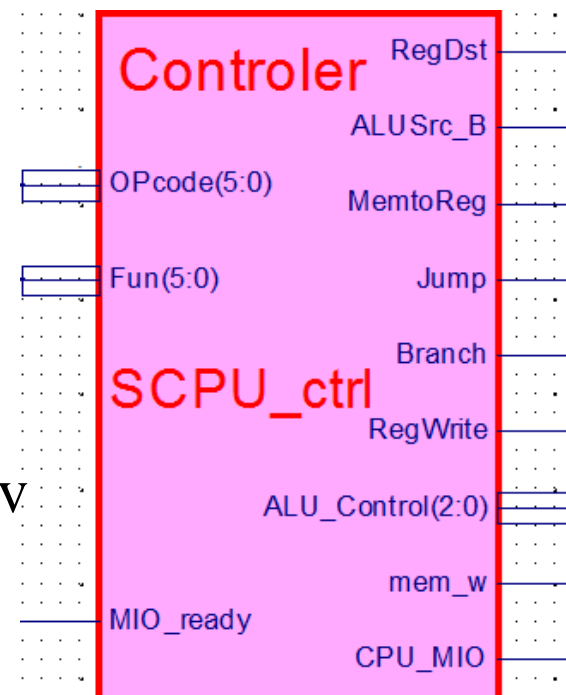- 核调用模块SCPU_ctrl.ngc
- 核接口信号模块(空文档)：SCPU_ctrl.v
- 核模块符号文档：SCPU_ctrl.sym





控制器接口文档- **SCPU_ctrl.v**

```
module      SCPU_ctrl( input[5:0]OPcode,    //OPcode
                      input[5:0]Fun,        //Function
                      input MIO_ready,      //CPU Wait



                      output reg RegDst,
                      output reg ALUSrc_B,
                      output reg MemtoReg,
                      output reg Jump,
                      output reg Branch,
                      output reg RegWrite,
                      output reg mem_w,
                      output reg [2:0]ALU_Control,
                      output reg CPU_MIO
                      );

endmodule
```


数据通路的功能部件之一：ALU

□ 实现5个基本运算

- 整理逻辑实验八的ALU
- 逻辑图输入并仿真

  

ALU Control Lines	Function	note
000	And	兼容
001	Or	兼容
010	Add	兼容
110	Sub	兼容
111	Set on less than	
100	nor	扩展
101	srl	扩展
011	xor	扩展



硬件描述参考代码

```
module alu(input A, B,
          input[2:0] ALU_operation,
          output[31:0] res,
          input zero, overflow);
wire [31:0] res_and,res_or,res_add,res_sub,res_nor,res_slt;
reg [31:0] res;
parameter one = 32'h00000001, zero_0 = 32'h00000000;
assign res_and = A&B;
assign res_or = A|B;
assign res_add = A+B;
assign res_sub = A-B;
assign res_slt=(A < B) ? one : zero_0;
always @ (A or B or ALU_operation)
    case (ALU_operation)
        3'b000: res=res_and;
        3'b001: res=res_or;
        3'b010: res=res_add;
        3'b110: res=res_sub;
        3'b100: res=~(A | B);
        3'b111: res=res_slt;
        default: res=32'hx;
    endcase
assign zero = (res==0)? 1: 0;
endmodule
```

How do you write
with overflow code ?

What is the difference The codes in the Synthesize?

```
always @ (*)
    case (ALU_operation)
        3'b000: res=A&B;
        3'b001: res=A|B;
        3'b010: res=A+B;
        3'b110: res=A-B;
        3'b100: res=~(A | B);
        3'b111: res=(A < B) ? one : zero_0;
        default: res=32'hx;
    endcase
```


数字系统的功能部件之一：Register files

□ 实现 $32 \times 32\text{bit}$ 寄存器组

- 优化逻辑实验Regs
- 行为描述并仿真结果

□ 端口要求

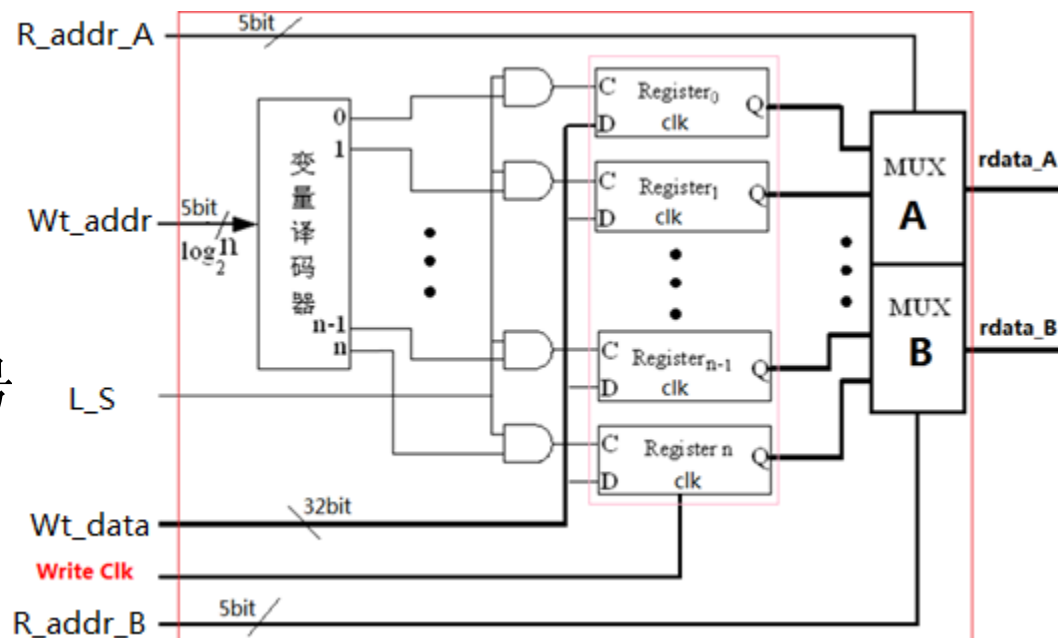- 二个读端口：
 - R_addr_A
 - R_addr_B
- 一个写端口，带写信号
 - Wt_addr
 - L_S



Course Outline





设计工程：OExp04-IP2CPU

◎ 分解CPU为二个IP核

- ⌚ 在Exp03工基础上用二个IP核构建CPU
- ⌚ 顶层模块延用Exp03
 - ⊙ 模块名：Top_OExp04_IP2CPU.sch

◎ 逻辑实验输出模块优化

- ⌚ ALU模块优化
- ⌚ Register Files模块优化
- ⌚ 优化目标：满足MIPS处理器的要求

IP核设计CPU


--用二个第三方IP核集成CPU



清理Exp03工程

- ❑ 移除工程中的CPU核
 - Exp03工程中移除CPU核关联
- ❑ 删除工程中CPU核文件
 - SCPU.ngc 和 SCPU.v 文件
 - 在Project菜单中运行:
Cleanup Project Files ...
- ❑ 建议用Exp03资源重建工程
 - 除CPU核
 - 命名: OExp04-IP2CPU

Exp03需要清理的核

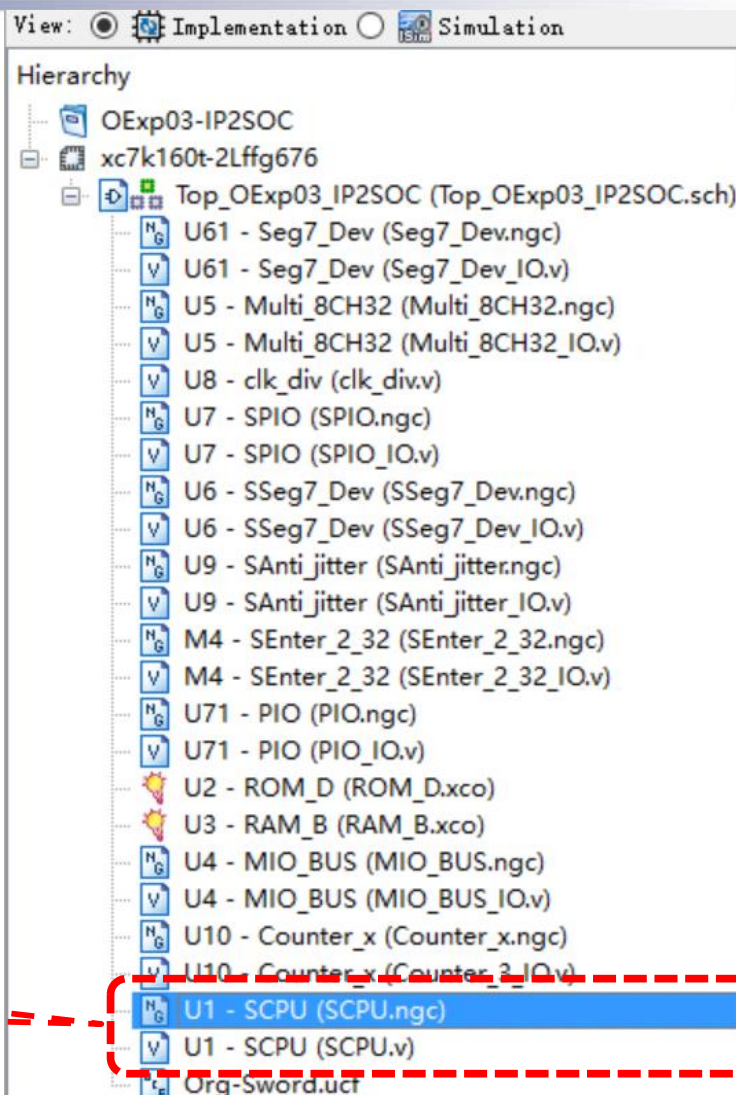



拷贝二个IP核的Symbol文件到当前工程目录：

增加SCPU_ctrl.sym、Data_path.sym


拷贝二个IP软核.ngc文档到当前工程目录：

SCPU_ctrl.ngc、Data_path.ngc

接口文件SCPU_ctrl.v、Data_path.v



用逻辑原理图输入CPU设计

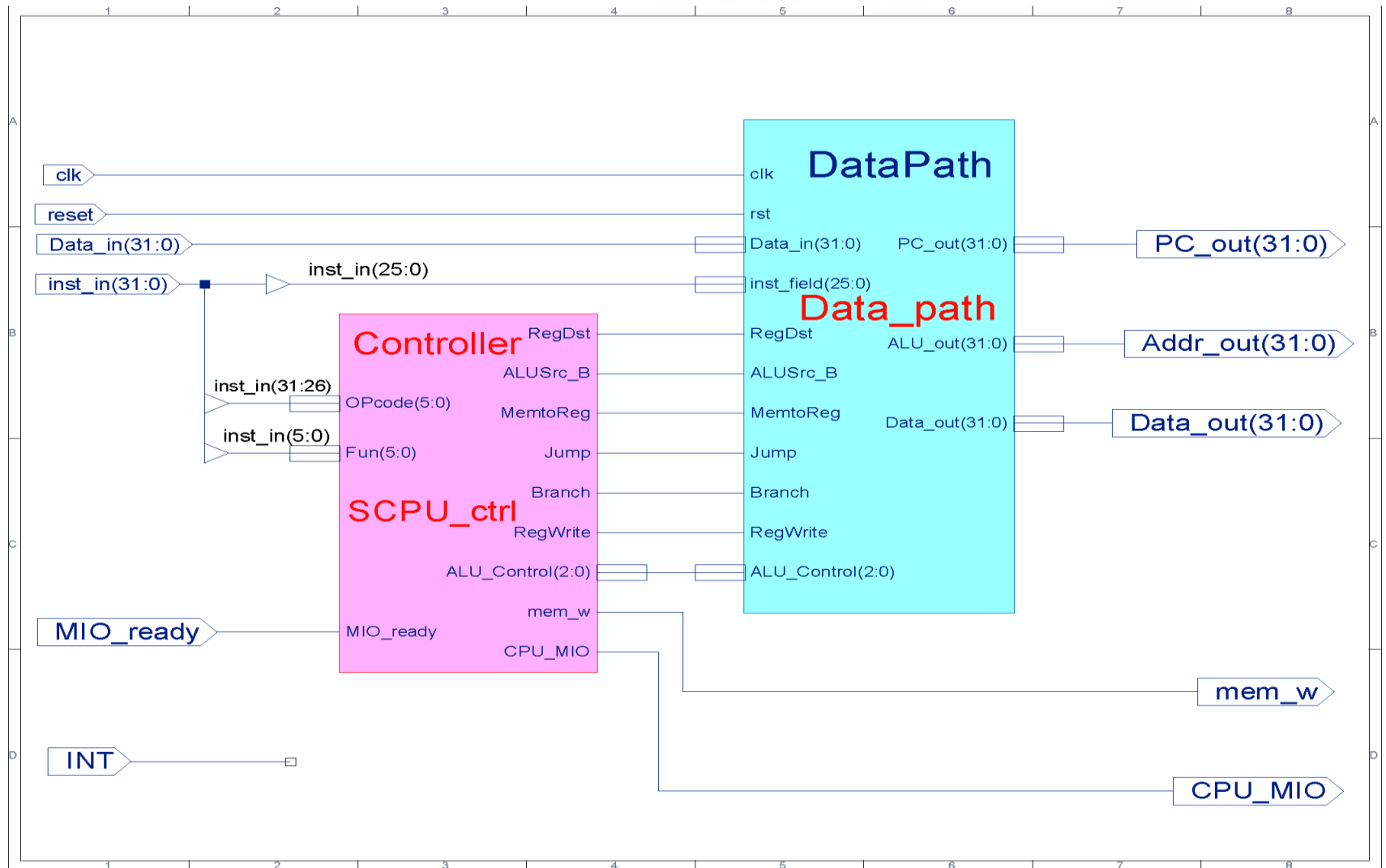

View: ☒ Implementation ☐ Simulation

Hierarchy

- OExp04-IP2CPU
 - xc7k160t-2Lffg676
 - Top_OExp04_IP2CPU (Top_OExp04_IP2CPU.sch)
 - U61 - Seg7_Dev (Seg7_Dev.ngc)
 - U61 - Seg7_Dev (Seg7_Dev_IO.v)
 - U5 - Multi_8CH32 (Multi_8CH32.ngc)
 - U5 - Multi_8CH32 (Multi_8CH32_IO.v)
 - U8 - clk_div (clk_div.v)
 - U7 - SPIO (SPIO.ngc)
 - U7 - SPIO (SPIO_IO.v)
 - U6 - SSeg7_Dev (SSeg7_Dev.ngc)
 - U6 - SSeg7_Dev (SSeg7_Dev_IO.v)
 - U9 - SAnti_jitter (SAnti_jitter.ngc)
 - U9 - SAnti_jitter (SAnti_jitter_IO.v)
 - M4 - SEnter_2_32 (SEnter_2_32.ngc)
 - M4 - SEnter_2_32 (SEnter_2_32_IO.v)
 - U71 - PIO (PIO.ngc)
 - U71 - PIO (PIO_IO.v)
 - U2 - ROM_D (ROM_D.xco)
 - U3 - RAM_B (RAM_B.xco)
 - U4 - MIO_BUS (MIO_BUS.ngc)
 - U4 - MIO_BUS (MIO_BUS_IO.v)
 - U10 - Counter_x (Counter_x.ngc)
 - U10 - Counter_x (Counter_x_IO.v)
 - U1 - SCPU (SCPU.sch)
 - DataPath - Data_path (Data_path.ngc)
 - DataPath - Data_path (Data_path.v)
 - Controler - SCPU_ctrl (SCPU_ctrl.ngc)
 - Controler - SCPU_ctrl (SCPU_ctrl.v)


Exp04完成CPU设计后
的模块调用关系



逻辑原理图输入设计ALU

此部件是逻辑实验的ALU进一步改造供Exp05使用
为了减少相互影响请单独建立工程

逻辑原理图输入

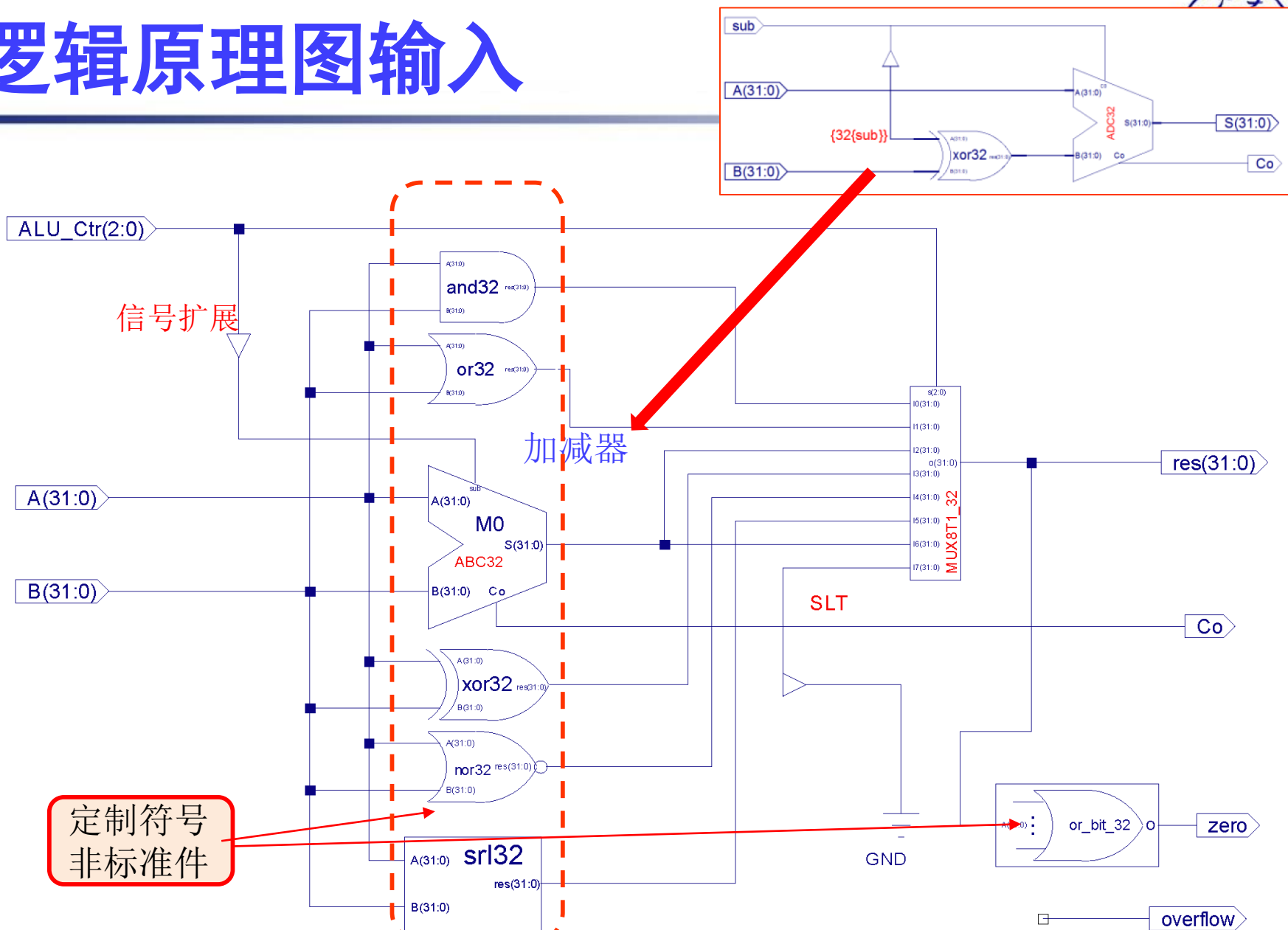



拷贝下列模块符号到ALU工程目录：


(Exp01提供)

**and32、 or32、 ADC32、 xor32、 nor32、 srl32、
SignalExt_32、 mux8to1_32、 or_bit_32**


ALU测试激励参考代码

```

 A=32'hA5A5A5A5;
B=32'h5A5A5A5A;
ALU_operation =3'b111;
#100;
ALU_operation =3'b110;
#100;
ALU_operation =3'b101;
#100;
ALU_operation =3'b100;
#100;
ALU_operation =3'b011;
#100;
ALU_operation =3'b010;
#100;
ALU_operation =3'b001;
#100;
ALU_operation =3'b000;
#100;
A=32'h01234567;
B=32'h76543210;
ALU_operation =3'b111;
    
```



仿真通过后封装逻辑符号

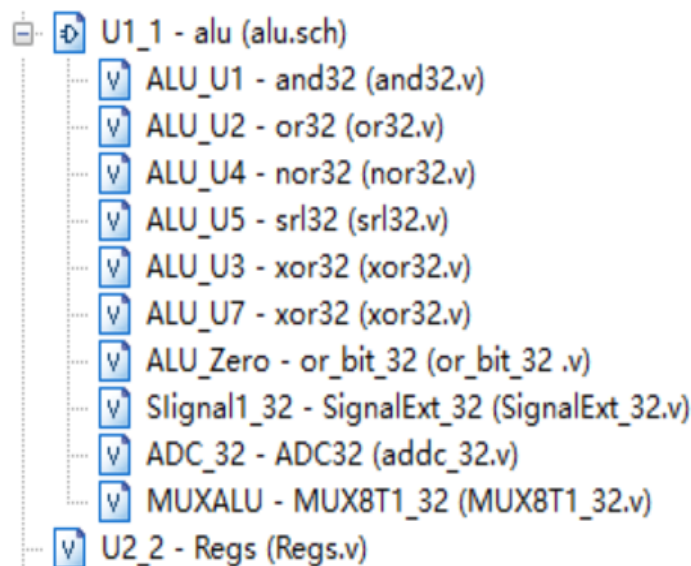


ALU模块调用结构



ALU_Simulation结果参考



RTL-Schematic

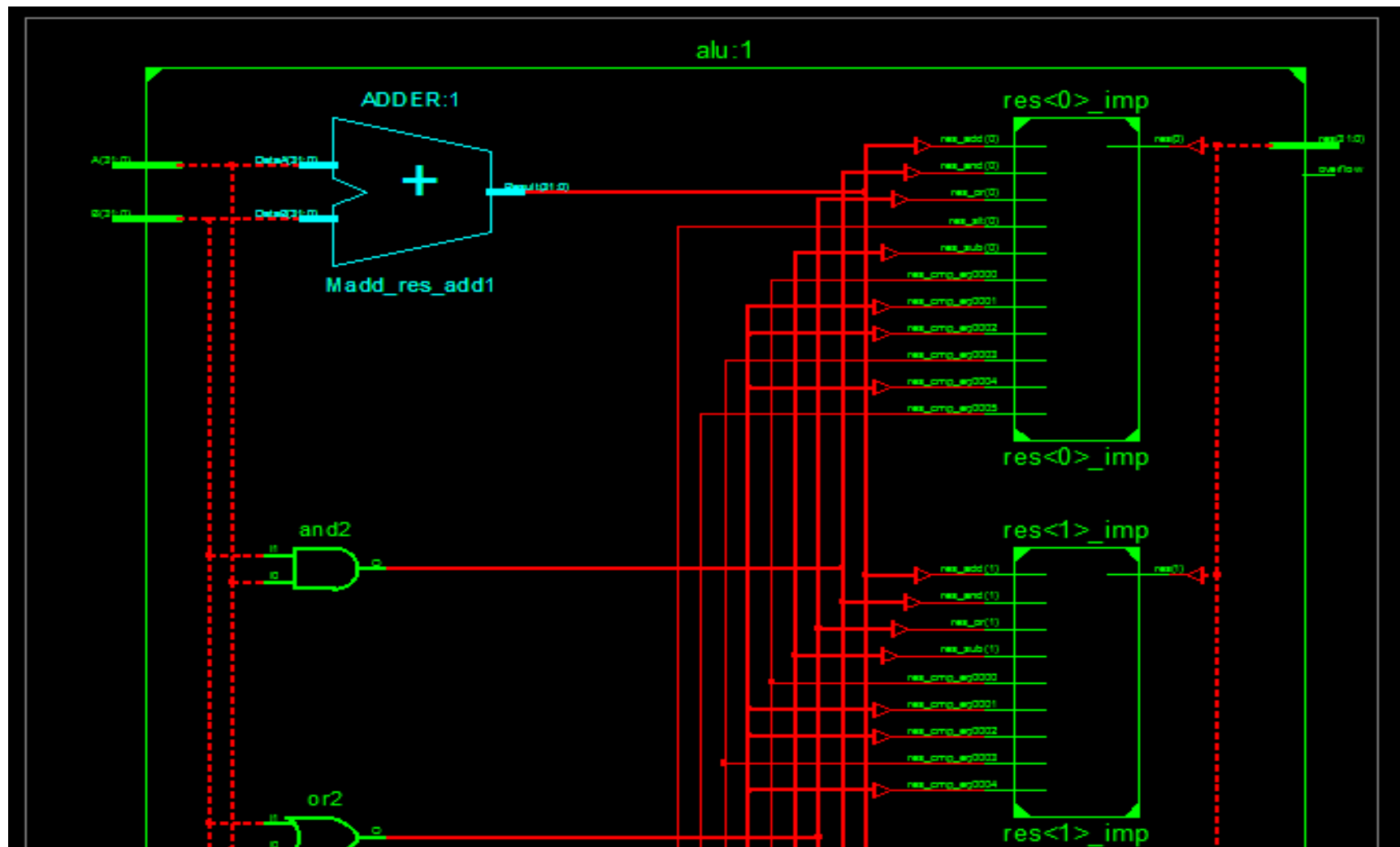



行为描述设计 Register files

此部件是逻辑实验Exp10的Regs的优化供Exp05使用
可与ALU共享工程

逻辑Exp10的Regs特点:

- 采用逻辑门实例描述实现D触发器
- 采用多层调用MB_DFF触发器模块实现寄存器
- 采用结构描述实现Register Files



非常精练的参考代码

此代码留有BUG，请同学自行编写

```

Module regs(input clk, rst, L_S,
              input [4:0]   R_addr_A, R_addr_B, Wt_addr,
              input [31:0]  wt_data
              output [31:0] rdata_A, rdata_B
              );

```

```

reg [31:0] register [1:31];           // r1 - r31
integer i;

```

```

assign rdata_A = (Rs_addr_A == 0) ? 0 : register[reg_Rd_addr_A];           // read
assign rdata_B = (Rt_addr_B == 0) ? 0 : register[reg_Rt_addr_B];           // read


```

```

always @(posedge clk or posedge rst)
begin
  if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0;           // reset
  else if ((Rd_addr != 0) && (we == 1))
    register[Wt_addr] <= wdata;           // write
end

```

endmodule

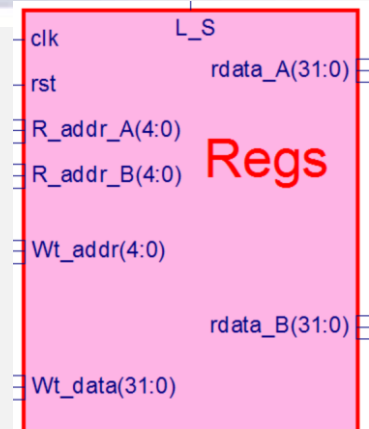


仿真通过后封装逻辑符号

代码来自李亚民教授




regfile仿真结果

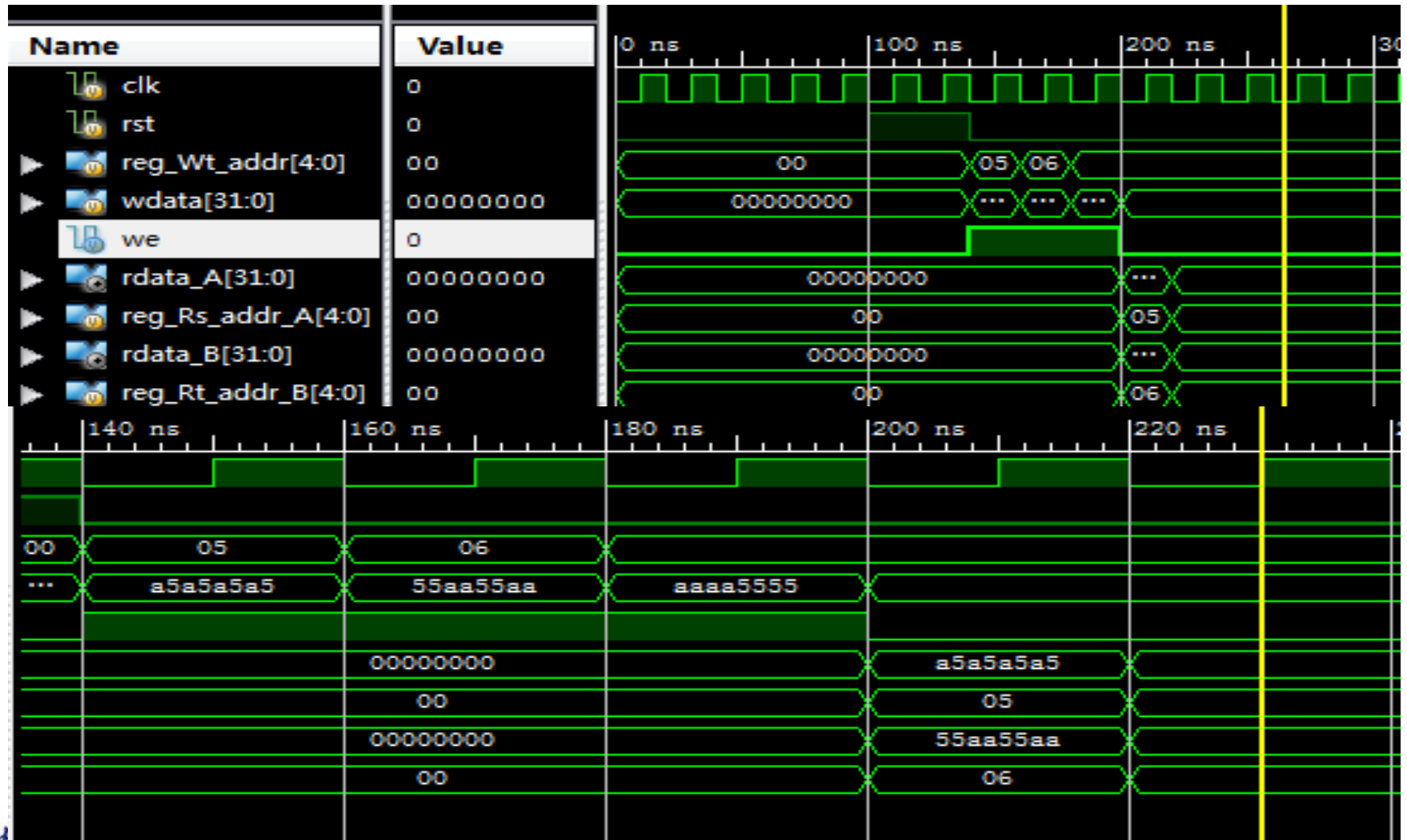

物理验证-DEMO接口功能

物理验证同实验三

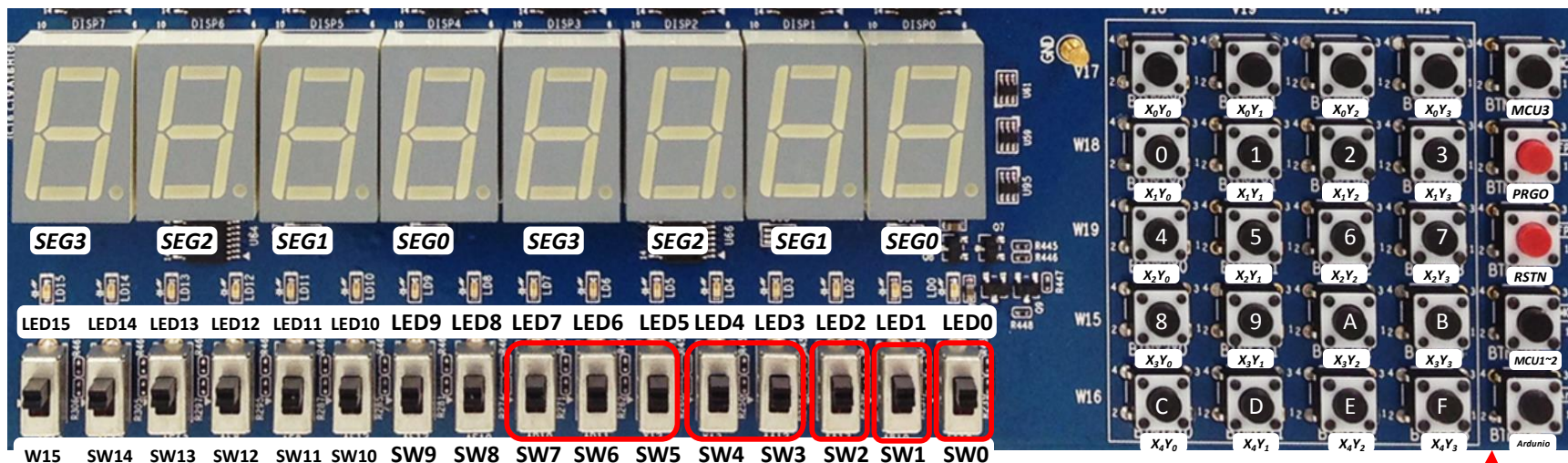

SW[7:5]=显示通道选择

SW[7:5]=000: CPU程序运行输出

SW[7:5]=001: 测试PC字地址

SW[7:5]=010: 测试指令字

SW[7:5]=011: 测试计数器

SW[7:5]=100: 测试RAM地址

SW[7:5]=101: 测试CPU数据输出

SW[7:5]=110: 测试CPU数据输入

SW[0]=文本图形选择

SW[1]=高低16位选择

SW[2]=CPU单步时钟选择

SW[4:3]=00, 点阵显示程序: 跑马灯

SW[4:3]=00, 点阵显示程序: 矩形变幻

SW[4:3]=01, 内存数据显示程序: 0~F

SW[4:3]=10, 当前寄存器+1显示

没有使用



思考题

- 如何给ALU增加溢出功能
 - 提示：分析运算结果的符号
- 分析逻辑Exp10的Register Files设计
 - 本实验你做了那些优化？
 - 逻辑Exp10的Register Files直接使用，你认为会存在那些问题？



● END